# 2006년01월22일년 방송통신기능사 필기시험 기출문제 답안

| 【1과목 : 20문제】 임의 구분 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ③ | ③ | ④ | ③ | ② | ① | ④ | ① | ③ | ④ |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | ① | ④ | ② | ③ | ② | ① | ④ | ④ | ④ | ② |

| 【2과목 : 20문제】 임의 구분 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ① | ④ | ① | ① | ③ | ② | ② | ① | ③ | ④ |
| | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| | ④ | ② | ② | ① | ① | ④ | ④ | ③ | ② | ③ |

| 【3과목 : 20문제】 임의 구분 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ② | ② | ④ | ④ | ② | ④ | ③ | ① | ① | ② |
| | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| | ② | ③ | ④ | ① | ② | ③ | ③ | ④ | ② | ① |

전자문제집 CBT 홈페이지 : https://www.cbtestpro.kr

최신 수정 자료와 해설(오타・오답・규정변경)은 cbtestpro.kr 웹 및 앱에서 확인하세요.

기출문제의 저작권은 출제기관에 있습니다. cbtestpro.kr 및 관련 앱에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.

CBT기출문제

전자문제집 CBT

빠르고 효과적으로 배워 시험 합격을 노려라!

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

## 【1과목】 임의 구분 (20문제)

1. i=100√2sin(120πt+π/6)의 교류 전류에서 주기 T[초]는 얼마인가?

① 1/50 [초]

② 1/70 [초]

③ 1/60 [초]

④ 1/80 [초]

2. 전계 효과 트랜지스터 (FET)를 설명한 내용 중 잘못된 것은?

① 입력 임피던스가 높다.

② MOS형 FET와 접합형 FET가 있다.

③ 소수 캐리어(반송자)의 확산에 의한 이동으로 증폭작용을 한다.

④ Field Effect Transistor의 머리문자를 따라 FET라고 칭한다.

3. LC 발진 회로에서 L = 200[μH], C = 200[pF]이면 발진 주파수 fo는?

① 400[kHz]

② 455[kHz]

③ 600[kHz]

④ 800[kHz]

4. 매우 긴 평행한 두 도체가 있다. 이 두 도체 사이의 거리가 r[m]이고 흐르는 전류가 각각 $I_1$[A], $I_2$[A]일 때두 도체사이에 작용하는 힘[N/m]은?

① $\frac{I_1 I_2}{r} \times 10^{-7}$

② $\frac{I_1 I_2}{r^2} \times 10^{-7}$

③ $\frac{2I_1 I_2}{r} \times 10^{-7}$

④ $\frac{2I_1 I_2}{r^2} \times 10^{-7}$

5. R.L.C 직렬 회로에 사인파 교류를 가할 때 (1/ωC)＞ωL일 경우 전압과 전류의 위상 관계는?

① 전압의 위상이 앞선다.

② 전류의 위상이 앞선다.

③ 전압과 전류의 위상이 같다.

④ 온도에 따라 다르다.

6. 에미터 접지 증폭기 회로에서 hfe의 단위는?

① 없음

② Ω[ohm]

③ Ծ[mho]

④ A[Ampere]

7. 20[Ω]의 저항에 5[V]의 전압을 가하면 몇[mA]의 전류가 흐르는가?

① 0.25[mA]

② 2.5[mA]

③ 25[mA]

④ 250[mA]

Download on the App Store 전자문제집 CBT(App Store) :[다운로드]
GET IT ON Google Play 전자문제집 CBT(Google Play) :[다운로드]

8. P형 반도체에 대한 설명으로 적당한 것은?

① 진성 반도체에 III족 불순물인 In(인듐), B(붕소)등을 가한다.

② 불순물의 최외각 전자가 6개 이며, 정공 1개가 생긴다.

③ III족 원소인 불순물인 In(인듐), B(붕소)등을 도우너(donor)라 한다.

④ 반송자(carrier)로서는 자유전자가 있다.

9. 전기장의 세기가 E[V/m]인 전기장에 Q[C]의 전하를 놓았을 때, 이에 작용하는 전기력의 세기는 몇 [N]인가?


① E/Q

② Q/E

③ QE

④ QE2

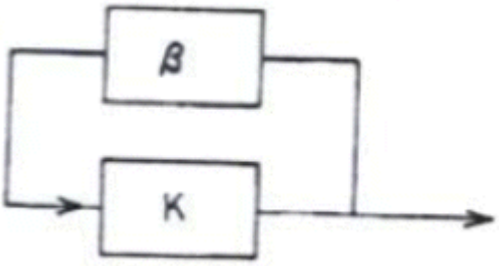*10.* 다음의 발진회로 구성도에서 발진의 성장 과정에 대한 설명중 맞는 것은?



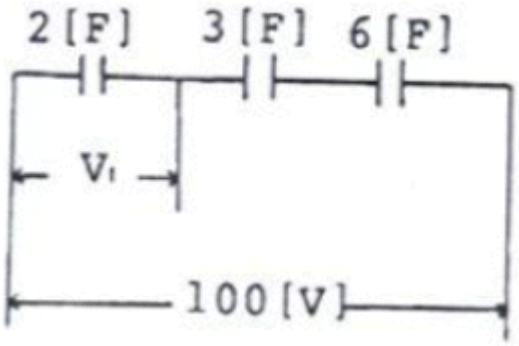

① 궤환회로전달함수의 위상은 -90° 로 한다.

② β·K ＜＜ 1로 한다.

③ K는 궤환회로 이득이고, β는 주증폭부 이득이다.

④ 불안정 상태에서 발진이 시작되어 정상상태에 이르기까지의 과정이다.

*11.* 그림과 같은 콘덴서의 직렬접속에서 $V_1$에 걸리는 전압은?




① 50 [V]

② 100/3 [V]

③ 50/3 [V]

④ 25 [V]

*12.* TR "2SC316A"의 형명 표기를 바르게 나타낸 것은?

① PNP형의 개량형 저주파용 트랜지스터

② PNP형의 개량형 고주파용 트랜지스터

③ NPN형의 개량형 저주파용 트랜지스터

④ NPN형의 개량형 고주파용 트랜지스터

*13.* 진폭변조도가 100%일 때 반송파(Carrier Wave)가 정하는 전력은 피변조파전력의 몇 분의 몇인가?


① 1/2

② 2/3

③ 3/4

④ 4/5

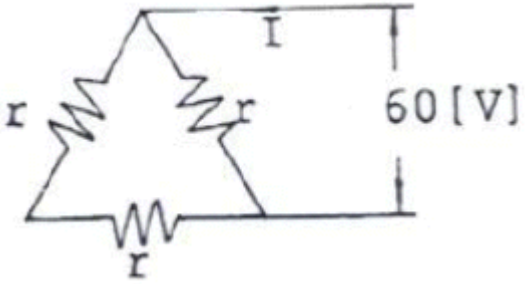*14.* 다음 그림과 같은 r[Ω]의 저항 3개를 삼각형으로 접속하여 60[V]의 전압을 가하니 전전류 I는 3[A]이었다. 저항 r의 값은?




① 10[Ω]

② 20[Ω]

③ 30[Ω]

④ 40[Ω]

*15.* 다음중 고주파 교류신호를 저주파 교류신호에 따라 변화시키는 것은?


① 발진

② 변조

③ 증폭

④ 연산

*16.* 다음 논리회로의 출력(X)과 같은 것은?

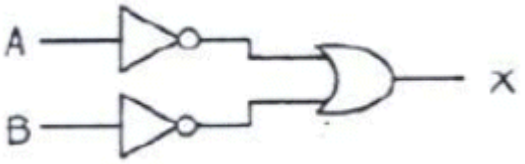


① $X = \overline{A \cdot B}$

② $X = \overline{A} \cdot \overline{B}$

③ X = A + B

④ X = A · B

*17.* 순차적 처리(SEQUENTIAL PROCESSING)만 가능한 것은?

① 자기드럼

② 자기코어

③ 자기디스크

④ 자기테이프

18. 다음 설명 중 틀린 것은?

① 어큐뮬레이터는 누산기라고도 하며, 연산의 중심이 되는 레지스터로서 연산결과를 일시적으로 보존한다.

② 범용 레지스터는 산술 및 논리 연산, 어드레스의 인덱싱 등 여러 가지 목적으로 사용되는 레지스터이다.

③ 플래그 레지스터는 산술 및 논리 연산의 결과로 발생된 carry. overflow. zero 등의 CPU 상태를 나타내는 레지스터이다.

④ 프로그램 카운터는 인터럽트가 발생했을 때 복귀 주소를 저장하는 레지스터이다.

19. 2진수의 용수(negat ive number) 를 표현하는 방법이 아닌 것은?

① sign - magnitude 표현

② sign - 2's compliment 표현

③ sign - 1's compliment 표현

④ sign - Gray 표현

20. 불 대수(Boolean algebra)의 수식으로 올바른 것은?

① $\overline{x+y}=\overline{x}+\overline{y}$


② $xy+\overline{x}z+yz=xy+\overline{x}z$

③ x(x+y)=y

④ $x+\overline{x}y=\overline{x}+y$

## 【2과목】 임의 구분 (20문제)

21. 플로우 차트의 기호 중 입출력을 나타내는 기호는?

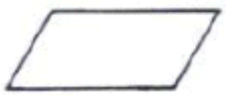① 

② 

③ 

④ 

22. 다음 중 Compiler는 어떤 것에 속한다고 할수 있는가?

① 제어(control) 프로그램

② 문제(problem) 프로그램

③ 기계(machine) 프로그램

④ 처리(processing) 프로그램

23. 컴퓨터에서 CPU의 제어 장치가 하는 역할로 가장 타당한 것은?

① 명령을 꺼내어 해독하고 시스템 전체에 지시 신호를 보낸다.

② 프로그램이나 데이타를 기억한다.

③ 산술연산이나 논리연산를 한다.

④ 입출력 장치의 성능을 측정하고 계산하는 역할을 한다.

24. 사용자와 컴퓨터 사이에서 중계 역할을 하고 전체적인 시스템의 효율을 극대화 시키는 프로그램의 모임을 의미하는 것은?

① 운영 체제(OS)

② 하드웨어(hardware)

③ 파일(file)

④ 응용프로그램

25. 세계 최초의 전자식 전자 계산기는?

① IBM

② UNIVAC

③ ENIAC

④ VAX

26. 송신단의 전력이 10[mW] 수신단의 전력이 0.1[mW] 일 때의 전력감쇄량은 얼마인가?

① 10 [dB]

② 20 [dB]

③ 30 [dB]

④ 40 [dB]

27. 보호기의 설치 방법으로 적합하지 않은 것은?

① 접지시킨다.

② TV 연결단자에 설치한다.

③ 옥외에 설치한다.

④ 인입구 부근에 설치한다

**28.** 우리나라의 지상파 방송에서 사용되고 있는 아날로그 칼러 TV 방식은?

① NTSC

② SECAM

③ PAL

④ HDTV

**29.** 다음 중 CATV의 특성이라고 볼 수 없는 것은?

① 서비스의 지역적 특성이 크다.

② 전송품질이 양호하다.

③ 전송방식은 단방향이다.

④ 채널용량이 증가한다.

**30.** 다음중 컨버터의 기능과 가장 거리가 먼 것은?

① 직접파의 방해에 의한 겹치기 방지

② TV채널의 다채널화를 목적으로 사용

③ 특정프로그램의 요금부가

④ 고장시 이상전류의 역류를 방지

**31.** CATV의 전송선로에는 동축 케이블이 많이 이용되고 있다. 이 동축케이블의 특징으로 적합하지 않은 것은?

① 고주파 누화 특성이 좋다.

② 전송 손실이 적다.

③ 도체 저항이 적다.

④ 내 전암이 극히 낮다.

**32.** 화면의 오른쪽의 짧은 꼬리를 끄는 현상은?

① Color Snow

② Smear

③ Ghost

④ Leading white

**33.** 내부저항이 600Ω인 전원이 600Ω인 부하에 대하여 1mW의 전력을 공급하는 전기 회로의 전송레벨은 무엇인가 ?

① 최고레벨

② 절대레벨

③ 평균레벨

④ 최저레벨

**34.** 일반적으로 헤드엔드(Headenc)에 사용되는 장비로만 바르게 나열된 것은?

① 신호처리기, 변조기 복조기 혼합기

② 변조기, 복조기, 혼합기, 연장증폭기

③ 혼합기, 분배증폭기, 분기기(Tap-off), 변조기

④ 복조기, 분기기(Tap-off), 신호변환기

**35.** 다음 중 동축케이블의 특성 임피던스는?

① 75[Ω]

② 200[Ω]

③ 300[Ω]

④ 600[Ω]

**36.** 비월주사 방식을 사용하는 우리나라 아날로그 텔레비젼 방식에서 수평주사의 주파수는 몇 [HZ]인가?

① 525

② 625

③ 13250

④ 15750

**37.** 스크램블신호를 설명한 것으로 가장 옳게 나타낸 것은?

① 단지 제한된 몇 개의 채널만으로 나타난다.

② 위성으로는 전송될 수 없다.

③ 헤드엔드에서만 디스크램블 할 수 있다.

④ 승인되지 않은 프로그램의 시청을 방해한다.

**38.** CATV 방송국 위치로 가장 적당한 곳은?

① 교통이 편리한 전철지역

② 방송국 급전이 용이한 변전소지역

③ 가입자가 분포된 대도시지역

④ 방송파 수신이 용이한 산간지역

**39.** 광섬유케이블의 동축케이블에 대한 장정이 아닌 것은?

① 저손실

② 협대역성

③ 세심 경량성

④ 무유도성

*40.* 국내 아날로그 TV의 영상 신호에 사용되는 변조 방식은?

① 위상 변조

② 펄스부호 변조

③ 진폭 변조

④ 주파수 변조

## 【3과목】 임의 구분 (20문제)

*41.* 다음 중 종합유선방송 시설이 아닌 것은?

① 유선 방송국설비

② 전자교환설비

③ 전송 및 선로설비

④ 유선방송청취설비

*42.* 광통신시스템의 기본구성으로 ( )에 적당한 것은?

"정보-전광변환기-공전송로-(  )-정보"

① 광증폭기

② 광전변환기

③ 광압신기

④ 광체배기

*43.* 다음 중 전송선로의 1차 정수가 아닌 것은?

① 저항

② 인덕턴스

③ 정전용량

④ 위상정수

*44.* 영상 신호의 해상도 저하 및 잡음 발생 등을 방지하려 측정하는 항목으로 가장 적합한 것은?

① 영상 반송파의 신호 레벨 측정

② 영상 반송파와 음성 반송파간의 간격 측정

③ 영상 반송파의 주파수 편차 측정

④ 영상 신호의 주파수 대역 측정

*45.* 수신자 댁내설비인 분배기와 관련이 없는 사항은?

① 신호전력을 균등하게 분배하기 위한 기기이다.

② 신호전력을 불균등하게 분배하기 위한 기기이다

③ 하이브리드(Hybric)회로를 기본으로 구성한다.

④ 단자간에는 일정한 크기의 손실이 있으며, 이것을 단간 결합손실이라 한다.

*46.* 방송의 공공성 윤리성 및 방송내용의 질적향상을 도모하기 위하여 설치한 기구는?

① 종합유선방송협회

② 종합유선방송위원회

③ 유선방송위원회

④ 방송위원회

*47.* 다음 중 정보통신공사업의 등록기준이 아닌 것은?

① 기술능력

② 자본금

③ 공사실적

④ 기타 필요한 사항

*48.* 동축케이블 5C-FL의 허용 곡률반경으로 가장 적합한 것은?

① 50[mm]이상

② 70[mm]이상

③ 40[mm]이상

④ 60[mm]이상

*49.* 다음 중 정보통신공사업의 등급 구분은?

① 정보통신공사업 단일등급이다.

② 일반공사업 1등급과 2등급으로 분류된다.

③ 일반공사업과 별종공사법으로 분류된다

④ 통신설비공사업과 방송설비공사업으로 구분된다.

*50.* 유선방송의 전송선로에 이용되는 동축케이블의 정재파비는 얼마 이하이어야 하는가?

① 0.5

② 1.2

③ 1.5

④ 2.0

*51.* 정보통신공사 관련법에 의한 정보통신공사를 구분시 종류가 아닌 것은?

① 통신설비공사

② 선로설비공사

③ 방송설비공사

④ 정보설비공사

52. 방송법에 의한 방송의 정의로서 적합한 것은?

① 전파법에 의하여 허가를 받고 음성. 음향 또는 영상 신호를 송신하는 것을 말한다.

② 판매, 배포되는 음반 및 비디오물이나 스스로 제작한 음반 또는 비디오물을 전기통신회선을 임대하여 송출하는 것을 말한다.

③ 방송프로그램을 기획·편성 또는 제작하고 이를 공중에게 전기통신설비에 의하여 송신하는 것을 말한다.

④ 영상전송에 필요한 방송기계, 방송기구, 전송선로등 기타 설비를 이용하여 영상을 송신하는 것을 말한다.

53. 무선설비규칙에서 수신설비의 조건에 적합하지 않는 것은?

① 내부잡음이 적을 것

② 선택도가 클 것

③ 강도는 낮은 신호입력에서도 양호할 것

④ 전계강도가 충분할 것

54. 다음 중 방송법상 방송 편성이 보장되어야 하는 것은?

① 자유와 독립

② 자유와 평등

③ 기회와 균등

④ 공공과 균등

55. 다음 중 방송법의 목적으로 적합하지 않은 것은?

① 공공복리의 증진에 기여

② 방송사의 수익 증대

③ 방송의 자유와 공적기능을 보장

④ 민주적 여론형성과 국민문화의 향상을 도모

56. 전기통신설비의 기술기준에서 고주파의 정의로 적합한 것은?

① 주파수 300[Hz]를 넘는 주파수

② 주파수 1,000[Hz]를 넘는 주파수

③ 주파수 3,400[Hz]를 넘는 주파수

④ 주파수 5,000[Hz]를 넘는 주파수

57. 방송통신설비의 공사에서 강리의 내용과 관련이 없는 것은?

① 시공관리

② 품질관리

③ 자금관리

④ 안전관리

58. 방송국의 허가는 누구의 추천을 받아 전파법이 정하는 바에 의하여 허가를 받는가?

① 정보통신부장관

② 문화관광부장관

③ 전파연구소장

④ 방송위원회

59. 방송법에서 정한 방송사업자가 아닌 것은?

① 종합유선방송사업자

② 종합무선방송사업자

③ 지상파방송사업자

④ 방송채널사용사업자

60. 한국방송광고공사가 징수한 기금의 내역을 몇 일까지 방송위원회에 보고해야 하는가?

① 매월 10일

② 매월 말일

③ 애월 15일

④ 매월 20일