

2010년09월05일년 철도신호기사 필기시험 기출문제 답안

【1과목 : 20문제】 전자공학	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	②	①	①	①	①	③	①	②	③	④
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	②	①	②	③	①	②	①	②	②	④
【2과목 : 20문제】 회로이론 및 제어공학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	②	④	②	①	①	④	②	④	①	③
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	④	③	①	③	③	①	①	①	④	④
【3과목 : 20문제】 신호기기	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	③	②	①	④	①	①	③	④	③	①
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	③	①	④	②	②	②	①	④	④	④
【4과목 : 20문제】 신호공학	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	①	③	④	③	②	③	②	①	②	④
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	④	③	①	②	②	④	④	③	①	②

전자문제집 CBT 홈페이지 : <https://www.cbtestpro.kr>

최신 수정 자료와 해설(오타 · 오답 · 규정변경)은 cbtestpro.kr 웹 및 앱에서 확인하세요.

기출문제의 저작권은 출제기관에 있습니다. cbtestpro.kr 및 관련 앱에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.



전자문제집 CBT

빠르고 효과적으로 배워 시험 합격을 노려라!




【1과목】 전자공학 (20문제)

1. 진폭변조에 대한 다음 설명 중 옳은 것은?

- ① 주파수는 일정하고 위상이 변하는 것이다.
- ② 주파수는 일정하고 진폭이 변하는 것이다.
- ③ 진폭은 일정하고 반송파의 위상이 변하는 것이다.
- ④ 진폭은 일정하고 반송파의 주파수가 변하는 것이다.

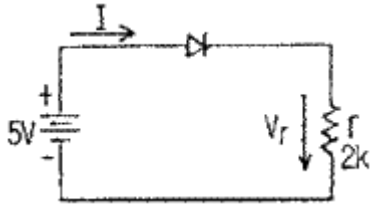2. 그림과 같은 회로에서 다이오드의 cutin 전압이 0.7[V]일 때 V_r



과 I의 값은?

- ① $V_r = 4.3[V]$, $I = 2.15[mA]$
- ② $V_r = 4.95[V]$, $I = 2.48[mA]$
- ③ $V_r = 5[V]$, $I = 2.5[mA]$
- ④ $V_r = 5.7[V]$, $I = 2.85[mA]$

3. 수정발진기는 수정(X-tai)의 어떤 것을 이용한 것인가?

- ① 압전기 효과
- ② 자기 현상
- ③ Hall 효과
- ④ Seebach 효과

4. 다음 중 증폭기의 접지방식에서 가장 높은 주파수까지 증폭할 수 있는 것은?

- ① 베이스접지
- ② 이미터접지
- ③ 컬렉터접지
- ④ 공통접지

5. $\overline{A}B + \overline{A}\overline{B}CD + \overline{A}\overline{B}CD + A\overline{B}C$ 를 간략화 하면?

- ① $\overline{A}B + \overline{B}C$
- ② $\overline{A}B + CD$
- ③ $\overline{A}B + \overline{A}\overline{B}C$
- ④ $AB + A\overline{B}C$


6. 이미터접지 증폭기에서 $\beta = 50$, $I_{CO} = 0.1[mA]$, $I_B = 0.2[mA]$ 일 때, 컬렉터 전류는?

- ① 10.6[mA]
- ② 13.2[mA]
- ③ 15.1[mA]
- ④ 18.2[mA]

7. 다음 중 발진기를 증폭기와 비교하였을 때 가장 큰 차이점은?


- ① 입력신호가 불필요하다.
- ② 이득이 크다.
- ③ 항상 출력이 같다.
- ④ DC 공급전압이 불필요하다.

8. 다음 회로는 어떤 논리 게이트의 구성인가?

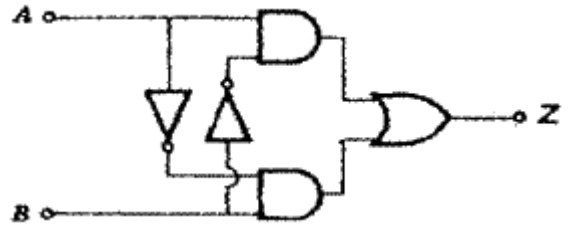

- ① NAND 게이트
- ② EX-OR 게이트
- ③ NOR 게이트
- ④ OR 게이트

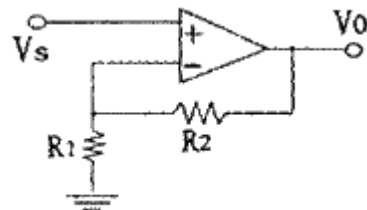9. 그림과 같은 연산증폭기 회로의 전압증폭도 A_v 는? (단, $R_1 = 1[k\Omega]$, $R_2 = 5[k\Omega]$ 이다.)



- ① 4
- ② -5
- ③ 6
- ④ -8

10. 구형파의 특성과 관계되는 설명으로 틀린 것은?

- ① 축적시간은 입력펄스가 끝난 후 출력펄스가 최대 진폭의 90%가 되기까지의 감소하는데 걸리는 시간이다.
- ② 펄스 진폭의 뒷부분이 감쇠되는 경우를 새그(sag)가 생겼다고 한다.
- ③ 상승파형에서 이상적 펄스파의 진폭보다 높은 부분의 높이를 오버 슈트(over shoot)라 한다.
- ④ 펄스의 상승부분에서 진동의 정도를 링킹(ringging)이라 하고 낮은 주파수 성분에 의해 생긴다.

11. A, B, C 양의 논리입력에서 $A < B$ 이고, $B > C$ 일 경우에만 출력 Y가 “ 1 ” 이 되는 논리식은?

- ① $Y = \overline{A}B + B\overline{C}$
- ② $Y = \overline{A}B\overline{C}$
- ③ $Y = \overline{A}C + B\overline{C}$
- ④ $Y = AC$


12. 정전압 조정기에서 전류 제한을 하는 주된 목적은?

- ① 과전류로부터 전류 제한기를 보호하기 위해서
- ② 전원장치 변압기가 타버리는 것을 방지하기 위해서
- ③ 일정한 출력 전압을 유지하기 위해서
- ④ 과전류로부터 부하측을 보호하기 위해서

13. 서로 다른 두 종류의 금속을 폐로가 되도록 접속하고 접속한 두 점 사이에 온도차를 주면 기전력이 발생하여 전류가 흐르는 현상은?

- ① 펠티어(Peltier) 효과
- ② 제벡(Seebeck) 효과
- ③ 홀(Hall) 효과
- ④ 톰슨(Thomson) 효과

14. 그림과 같은 회로에서 동작점을 안정화시키기 위한 소자는?

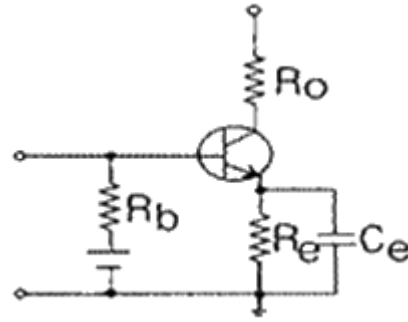

- ① Ro
- ② Rb
- ③ Re
- ④ Ce

15. 다음 중 연산증폭기의 설명으로 적합하지 않은 것은?

- ① 주파수 대역폭이 매우 적다.
- ② 입력 임피던스가 크고 출력 임피던스가 작다.
- ③ 기본적으로 차동증폭회로의 구성으로 되어 있다.
- ④ CMRR이 클수록 성능이 우수하다.

16. 다음 중 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환할 때 사용하는 회로는?

- ① 미분회로
- ② 시미트 트리거회로
- ③ 클램프회로
- ④ 적분회로

17. 다음 중 변조를 하는 이유가 아닌 것은?

- ① 시스템의 대형화
- ② 잡음 및 간섭의 영향을 줄임
- ③ 주파수 분할 다중 통신
- ④ 송수신용 안테나의 소형화

18. DSB는 SSB방식에 비하여 점유주파수 대역폭이 몇 배가 되는가?

- ① 1배
- ② 2배
- ③ 3배
- ④ 4배

19. 트랜지스터의 베이스 폭을 얇게 하는 이유는 어떤 특성을 좋게 하기 위한 것인가?

- ① 온도특성
- ② 주파수특성
- ③ 잡음특성
- ④ 전도특성

20. 다음 중 잡음지수의 설명으로 틀린 것은?

- ① 무잡음 이상 증폭기의 잡음지수는 1이다.
- ② 실제의 증폭기 잡음지수 NF는 1보다 크다.
- ③ 시스템의 성능을 평가하는 지수이다.
- ④ 다단 증폭기의 종합지수는 각 단의 잡음지수의 합이다.

【2과목】 회로이론 및 제어공학 (20문제)

21. 어떤 회로에 $60 + j80[V]$ 의 전압을 인가할 때 부하에 흐르는 전류가 $4 - j3[A]$ 이다. 부하의 임피던스는?

- ① $-j20[\Omega]$
- ② $j20[\Omega]$
- ③ $20 + j20[\Omega]$
- ④ $20 - j20[\Omega]$

22. 전원과 부하가 다같이 $\triangle$ 결선된 3상 평형회로에서 전원전압이 $400[V]$, 부하 임피던스가 $4 + j3[\Omega]$ 인 경우 선전류는?

- ① $80 [A]$
- ② $\frac{80}{3} [A]$
- ③ $\frac{80}{\sqrt{3}} [A]$
- ④ $80\sqrt{3} [A]$

23. 어떤 소자에 걸리는 전압이 $100\sqrt{2} \cos(314t - \frac{\pi}{6}) [V]$ 이고, 흐르는 전류가 $3\sqrt{2} \cos(314t + \frac{\pi}{6}) [A]$ 일 때 소비되는 전력은?

- ① $100[W]$
- ② $150[W]$
- ③ $250[W]$
- ④ $300[W]$

24. 각상의 전류가 $i_a = 30\sin\omega t [A]$, $i_b = 30\sin(\omega t - 90^\circ) [A]$, $i_c = 30\sin(\omega t + 90^\circ) [A]$ 일 때 영상 대칭분 전류는?

- ① $10\sin\omega t$
- ② $30\sin\omega t$
- ③ $\frac{30}{\sqrt{3}} \sin(\omega t + 45^\circ)$
- ④ $10\sin \frac{\omega t}{3}$

25. R-C 병렬회로에 $60[Hz]$, $100[V]$ 를 가했을 때 유효전력이 $800[W]$ 이고 무효전력이 $600[Var]$ 이다. 콘덴서의 정전용량은 약 몇 $[\mu F]$ 인가?

- ① $159[\mu F]$
- ② $180[\mu F]$
- ③ $189[\mu F]$
- ④ $219[\mu F]$

26. 3상 유도전동기의 출력이 $3HP$, 전압이 $200V$, 효율 80% , 역률 90% 일 때 진동기에 유입하는 선전류는? (단, $1HP$ 은 $746[W]$ 이다)

- ① 약 $7.18[A]$
- ② 약 $9.18[A]$
- ③ 약 $6.85[A]$
- ④ 약 $8.97[A]$

27. R-L 직렬회로에 $v=100\sin(120\pi t)[V]$ 의 전원을 연결하여 $i = 2\sin(120\pi t - 45^\circ)[A]$ 의 전류가 흐르도록 하려면 저항은?

- ① $50[\Omega]$
- ② $\frac{50}{\sqrt{2}} [\Omega]$
- ③ $50\sqrt{2}[\Omega]$
- ④ $100[\Omega]$

28. 위상정수가 $\frac{\pi}{8} [rad/m]$ 인 선로의 $1[MHz]$ 에 대한 전파 속도는?

- ① $8 \times 10^7[m/sec]$
- ② $5 \times 10^7[m/sec]$
- ③ $3.2 \times 10^7[m/sec]$
- ④ $1.6 \times 10^7[m/sec]$

29. $F(s) = \frac{2}{s+3}$ 의 역 리플라스 변환은?

① $2e^{-3t}$

② $2e^{3t}$

③ $3e^{2t}$

④ $3e^{-2t}$

30. 두 개의 커패시터 C_1, C_2 를 직렬로 연결하면 합성정전용량이 3.75[F]이고, 병렬로 연결하면 합성정전용량이 16[F]이 된다. 두 커패시터는 각각 몇 [F]인가?

① 4[F]과 12[F]

② 5[F]과 11[F]

③ 6[F]과 10[F]

④ 7[F]과 9[F]

31. 제어계의 종류 중 목표 값에 의한 분류에 해당되는 것은?

① 프로세스 제어

② 서보 기구

③ 자동조정

④ 비율 제어

32. 다음 중 시퀀스(sequence)제어에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 조합논리회로도 사용된다.

② 제어용 계전기가 사용된다.

③ 폐회로제어계로 사용된다.

④ 시간 지연 요소로 사용된다.

33. 개루프 전달함수가 다음과 같은 계에서 단위속도 입력에 대한

$$G(s) = \frac{10}{s(s+1)(s+2)}$$

정상 편차는?


① 0.2

② 0.25

③ 0.33

④ 0.5

34. 다음의 블록선도에서 특성방정식의 근은?

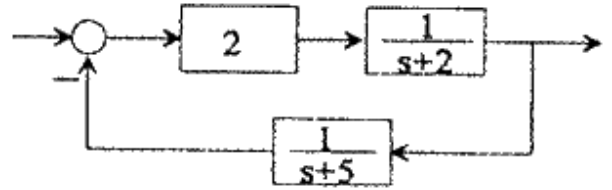


① -2, -5

② 2, 5

③ -3, -4

④ 3, 4

35. 다음의 신호흐름선도에서 특성방정식의 근은?

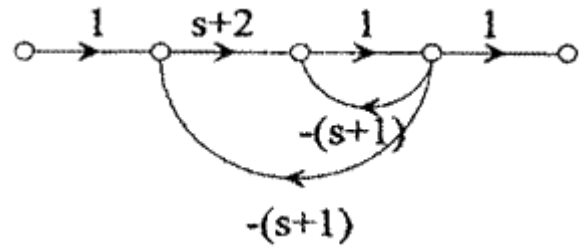

① -1, -2

② 1, 2

③ -2, -2

④ -1, 2

36.

$$\frac{d}{dt}x(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

상태 방정식이

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

으로 주어져 있다. 이 상

태방정식에 대한 상태전이행렬(state transition matrix)의 2행 1열의 요소는?


① $3e^{-t} - 3e^{-2t}$

② $-3e^{-t} + 3e^{-2t}$

③ $6e^{-t} - 6e^{-2t}$

④ $-6e^{-t} + 6e^{-2t}$

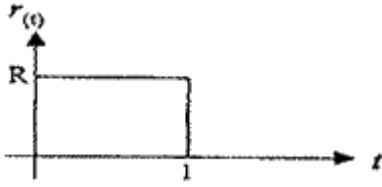37. 다음 그림에서 전달함수가 0형일 때 정상위치오차 e_{sp} 는? (단, K_p 는 위치오차상수이다.)




① $e_{sp} = \frac{R}{1+K_p}$

② $e_{sp} = \frac{R}{1-K_p}$

③ $e_{sp} = \frac{1}{1-K_p}$

④ $e_{sp} = \frac{1}{1+K_p}$

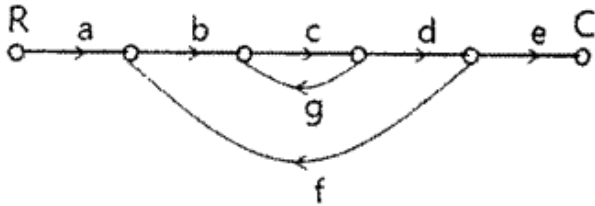38. 다음 신호 흐름선도에서 전달함수 $\frac{C}{R}$ 를 구하면?



① $\frac{abcde}{1-cg-bcdf}$

② $\frac{abcdg}{1-abcde}$

③ $\frac{abcde}{1-cg-cgf}$

④ $\frac{abcde}{c+cg+cgf}$

39. 다음과 같이 나타낼 수 있는 2차 제어계의 극의 설명 중 틀린 것

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{w_n^2}{s^2 + 2\delta w_n s + w_n^2}$$

은?

- ① $\delta < 0$ 이면 S평면 우반부에 있다.
 ② $\delta = 0$ 이면 두극은 허수이고 $S = \pm j\omega_n$ 이다.
 ③ $\delta = 1$ 일 때 두극은 같고 부의 실수($S = -\omega_n$)이다.
 ④ $\delta > 1$ 이면 두극은 부의 실수와 양의 실수가 된다.

- 40.

$$G(s)H(s) = \frac{K(s+1)}{s^2(s+2)(s+3)}$$

다음 중 폐적의 수는?

- ① 1
 ② 2
 ③ 3
 ④ 4

【3과목】 신호기기 (20문제)

41. 건널목경보기의 경보 음량은 경보기 1m 전방에서 얼마이어야 하는가?

- ① 30 ~ 50[dB]
 ② 50 ~ 100[dB]
 ③ 60 ~ 130[dB]
 ④ 80 ~ 150[dB]

42. IGB(Insulated Gate Bipolar Transistor)의 특징에 대한 설명으로 잘못된 것은?

- ① 역방향 전압 저지 특성을 갖는다.
 ② 병렬접속은 할 수 없다.
 ③ 고속스위칭 성능을 가지고 있다.
 ④ Turn-off시 넓은 안전 동작 영역을 가지고 있다.

43. 전동차단기에서 전동기의 클러치 조정은 차단봉 교체시 시행하여야 하며 전동기의 슬립전류는 몇 [A] 이하로 하여야 하는가?

- ① 5[A]
 ② 6[A]
 ③ 7[A]
 ④ 8[A]

44. 신호기용 변압기(STr)의 단위용량이 잘못 제시된 것은? (단, 신호전구는 50V-25W 기준)

- ① 신호기 3현시 : 25[VA]
 ② 신호기 4현시 : 50[VA]
 ③ 신호기 5현시 : 50[VA]
 ④ 입환신호기 : 25[VA]

45. 유도전동기의 전압이 일정하고 주파수가 정격치에서 수 % 감소할 때 유도전동기의 특성에 미치는 영향이 아닌 것은?

① 여자전류 감소

② 역률 저하

③ 동기속도 감소

④ 누설 리액턴스 감소

46. 계전기실, 열차집중제어장치 기계실, 신호원격제어장치 및 건널목의 AC 전원의 접지저항은 몇 [Ω]이하로 하여야 하는가?

① 10[Ω]

② 15[Ω]

③ 20[Ω]

④ 25[Ω]

47. 출력에 대한 전부하 동손이 2%, 철손이 1%인 변압기의 전부하 효율은 약 몇 [%]인가?

① 93[%]

② 95[%]

③ 97[%]

④ 99[%]

48. 전기자 도체의 총수 400, 10극, 단중 파권으로 매극의 자속수가 0.02Wb인 직류 발전기가 1200rpm의 속도로 회전할 때, 그 유도기전력은?

① 700[V]

② 720[V]

③ 750[V]

④ 800[V]

49. 열차의 곡선저항 설명으로 옳은 것은?

① 차륜과 제륜의 궤조간 마찰계수에 반비례한다.

② 열차의 속도에 비례하고 풍압에 반비례한다.

③ 궤조곡선의 곡선 반지름에 반비례한다.

④ 열차의 자중과 화물량에 비례한다.

50. 3상 유도 전동기의 1차 압력 60kW, 1차 손실 1kW, 슬립 3% 일 때 기계적 출력은 약 몇 [kW] 인가?

① 57[kW]

② 59[kW]

③ 61[kW]

④ 63[kW]

51. 제어계전기의 접점저항은 몇 [m Ω] 이하이어야 하는가?

① 60[m Ω]

② 80[m Ω]

③ 100[m Ω]

④ 120[m Ω]

52. 신호용 계전기의 종류에서 직류계전기의 종류에 해당되는 것은?

① 유극 계전기

② 1원형 계전기

③ 2원형 계전기

④ 3원형 계전기

53. 전기기계의 철심을 성층하는 이유로 가장 적절한 것은?

① 기계손을 적게 하기 위하여

② 히스테리시스손을 적게 하기 위하여

③ 표유 부하손을 적게 하기 위하여

④ 와류손을 적게 하기 위하여

54. 50V-25W 신호기의 전압을 45V로 조정하였을 때 흐르는 전류는?

① 0.2[A]

② 0.45[A]

③ 0.9[A]

④ 1.2[A]

55. 선로전환기 밀착은 기본레일이 움직이지 않는 상태에서 1mm를 벌리는데 정위, 반위를 균등하게 몇 [kg]을 기준으로 하는가?

① 50[kg]

② 100[kg]

③ 120[kg]

④ 150[kg]

56. 여자전류가 흐르고서부터 N점점이 구성(접촉)될 때까지 다소간 시소를 갖는 계전기는?

① 궤도계전기

② 완동계전기

③ 시소계전기

④ 완방계전기

57. 장내신호기에 종속하여 그 바깥쪽에서 장내신호기의 신호현시 상태를 예고하기 위해 설비한 신호기는?

① 원방신호기

② 중계신호기

③ 엄호신호기

④ 입환신호기

58. 건널목 경보기의 조정이 잘못된 것은?

① 경보종의 타종수는 기당 매분 70 ~ 100회

② 경보등의 단자전압은 정격값의 0.8 ~ 0.9배

③ 경보등의 점멸회수는 분당 50±10회

④ 경보기와 제어유니트의 절연저항은 전기회로와 대지간 2MΩ이상

59. 변압기의 병렬운전 조건과 거리가 먼 것은?

① 각 변압기의 권수비가 같을 것

② 각 변압기의 극성이 같을 것

③ 각 변압기의 % 임피던스강하가 같을 것

④ 각 변압기의 1, 2차 정격전류가 같을 것



전자문제집 CBT(App Store) : [다운로드](#)



전자문제집 CBT(Google Play) : [다운로드](#)

60. 다음 그림과 같은 계전기의 결선도용 기호의 명칭은?



① 거치형 완동 계전기

② 거치형 완방 계전기

③ 삽입형 완동 계전기

④ 삽입형 완방 계전기

【4과목】 신호공학 (20문제)

61. 입환표지 또는 신호기가 진행신호를 현시한 후 정지 신호로 바꿀 때 일정시간동안 열차점유 유 · 무와관계없이 선로 전환기를 전환할 수 없도록 하는 채정법은?

① 보류채정

② 철사채정

③ 진로채정

④ 시간채정

62. 연동장치의 보류채정 설치개소가 아닌 것은?

① 자동구간의 정거장에서 통과열차가 없는 선로의 입환신호기

② 진로내의 동력전철기가 설치된 비자동구간 정거장의 장내신호기

③ 자동구간의 정거장에서 통과열차가 있는 선로의 출발신호기

④ 자동구간과 비자동구간과의 경계가 되는 정거장의 비자동구간으로부터 진입하는 열차에 대한 장내신호기

63. 차상신호방식의 필요성이 아닌 것은?

① 안전성과 신뢰성 확보

② 열차속도 향상

③ 선로용량 증대

④ 설비의 자동화

64. 궤도회로의 단락감도 측정방법으로 틀린 것은?

① 교류 궤도회로의 착전단 레일 위해서 측정한다.

② 병렬 궤도회로의 병렬부분 끝 레일 위에서 측정한다.

③ 직류 궤도회로의 착전단 레일 위에서 측정한다.

④ 직류 궤도회로의 송전단 레일 위에서 측정한다.

65. 삽입형 직류 무극선조계전기의 선로저항이 140Ω일 때 정격전류는 약 몇 [A]인가?

① 0.13

② 0.17

③ 0.21

④ 0.25

66. MJ81형 선로전환기의 표시회로가 구성되어야 하는 경우는?

① 표시회로의 전원을 차단한 경우

② 수동키 스위치함을 열어 수동키를 인출한 경우

③ 기본레일과 텅레일 사이의 밀착 간격이 1mm이하로 선로 전환기를 전환시킨 경우

간격간에 밀착검지기 설치지점에서 기본레일과 텅레일

④ 사이의 밀착간격이 8mm 이격된 방향으로 선로전환기를 전환시킨 경우

67. 비자동구간에 장내신호기에 종속하여 그 외방에서 장내신호기의 신호 현시를 예고하는 신호기는?

- ① 중계신호기
- ② 원방신호기
- ③ 엄호신호기
- ④ 유도신호기

68. 궤도회로의 단락강도는 그 궤도회로를 통과하는 열차에 대하여 임피던스 본드 및 AF궤도회로 구간은 맑은 날 몇 [Ω] 이상을 확보하여야 하는가?

- ① 0.06[Ω]
- ② 0.16[Ω]
- ③ 0.01[Ω]
- ④ 0.1[Ω]

69. 진로쇄정을 진로구분쇄정으로 설치하는 목적으로 옳은 것은?

- ① 보안도를 향상시킨다.
- ② 역구내 운전 정리 작업의 효율을 증대시킨다.
- ③ 시설비를 크게 절감하기 위함이다.
- ④ 열차의 안전운행을 도모시키기 위함이다.


70. 자동폐색구간에서 최소운전시각에 영향을 주는 요소가 아닌 것은?

- ① 열차의 제동거리
- ② 폐색구간의 거리
- ③ 열차 길이
- ④ 역간 거리

71. 연동폐색식에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 복선과 단선구간에 모두 사용한다.
- ② 폐색장치에는 출발폐색, 진행중, 장내폐색의 3가지 표시등이 있다.
- ③ 신호기와 연동시켜 신호현시와 폐색취급을 단일화한 방식이다.
- ④ 연동폐색 승인을 요구할 때 전원은 반드시 출발역의 전원에 의해 승인한다.

72. 전기선로 전환기의 전동기 특성곡선으로 옳은 것은?

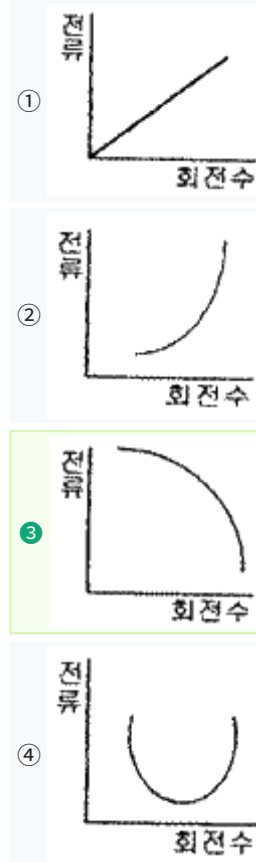

73. 신호용 정류기의 효율시험시 입력전압을 규정치로 유지하고 출력측을 조정하여 출력전압과 전류를 정격치로 놓았을 때의 효율[%]의 산출식은?

①
$$\text{효율} = \frac{\text{직류전력(출력)}}{\text{교류전력(입력)}} \times 100$$

②
$$\text{효율} = \frac{\text{교류전력(출력)}}{\text{직류전력(입력)}} \times 100$$

③
$$\text{효율} = \frac{\text{직류전력(입력)}}{\text{교류전력(출력)}} \times 100$$

④
$$\text{효율} = \frac{\text{교류전력(입력)}}{\text{직류전력(출력)}} \times 100$$

74. 신호 원격제어장치에 공급되는 전원전압은 특별히 정한 것을 제외하고 정격의 몇 [%] 이내이어야 하는가?

- ① ± 3%
- ② ± 5%
- ③ ± 7%
- ④ ± 10%

75. 전차선 절연구간 예고지상장치에 대한 설명 중 잘못된 것은?

- ① 송신기와 지상자의 간격은 20m 이내
- ② 취부위치는 점제어식 자동열차정지장치에 준하여 설치
- ③ 송신 주파수 범위는 68kHz $\pm$ 68Hz
- ④ 입력측 전원전압은 AC 110 $\pm$ 10V(60Hz) 이하

76. 복궤조 궤도회로에서 좌우 2본의 각 레일의 전류값이 각각 600A, 500A가 흐른다면 불평형의 정도는?

- ① 6[%]
- ② 7[%]
- ③ 8[%]
- ④ 9[%]

77. 고속철도 ATC 차상장치의 기능이 아닌 것은?

- ① 속도초과시 자동기록
- ② 열차제동곡선 생성
- ③ 허용속도를 운전실에 표시
- ④ 열차운행상황 자동기록

78. 궤도회로 시구간에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 역구간 분기부의 사구간 길이는 10m 미만으로 한다.
- ② 사구간이 1210mm 이상인 경우는 타 궤도회로와 10m 이상 이격시킨다.
- ③ 단독 사구간의 길이는 7m 를 넘지 않도록 하여야 하며 7m가 넘는 곳에서는 사구간 보완회로를 구성한다.
- ④ 사구간이 7m 이상인 경우는 타 궤도회로와 5m 이상 이격시킨다.

79. 신호용 축전지에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 연속전지와 방전종지전압은 2.25V
- ② 연속전지의 균등충전전압은 2.25 ~ 2.40V
- ③ 알카리축전지의 부동충전전압은 1.47V
- ④ 알카리축전지의 균등충전전압은 1.7V

80. 3위식 신호기의 5현시 방법으로 옳은 것은?

- ① R, RY, Y, YG, G
- ② R, YY, Y, YG, G
- ③ R, YY, Y, RG, G
- ④ R, WY, Y, WG, G